# Instituto Tecnológico de Buenos Aires

## 22.01 Teoría de Circuitos

# Trabajo práctico $N^{\circ}1$

### Grupo 3

Mechoulam, Alan	58438
Lambertucci, Guido Enrique	58009
RODRIGUEZ TURCO, Martín Sebastian	56629
LONDERO BONAPARTE, Tomás Guillermo	58150

Profesores Jacoby, Daniel Andrés Belaustegui Goitia, Carlos F. Iribarren, Rodrigo Iñaki

Presentado: 19/08/19

#### 1. Introducción

En el presente informe se quisieron estudiar distintos tipos de filtros con un enfoque analítico teórico, práctico y además computacional, que para facilitar esto último se creó una interfaz gráfica que lograra superponer distintas curvas obtenidas mediante cálculos teóricos de transferencias, mediciones con osciloscopio o simulaciones con LTSpice.

#### 2. Desarrollo

2.1. Ejercicio 1: Filtro Notch

2.2. Ejercicio 2: Filtro RC

2.3. Ejercicio 3: GUI

3. Conclusiones