Instituto Tecnológico de Buenos Aires

22.01 Teoría de Circuitos

Trabajo práctico $N^{\circ}6$

Grupo 3

Mechoulam, Alan	58438
Lambertucci, Guido Enrique	58009
Rodriguez Turco, Martín Sebastian	56629
LONDERO BONAPARTE, Tomás Guillermo	58150
Galdeman, Agustín	59827

Profesores
Jacoby, Daniel Andrés
Belaustegui Goitia, Carlos
Iribarren, Rodrigo Iñaki

Presentado: */*/19

Índice

f_p^-	11.712 kHz
f_a^-	13.802kHz
f_a^+	16.301kHz
f_p^+	19.211kHz
A_a	45 dB
A_p	1dB
k	$\frac{1}{3}$

Tabla 1: Plantilla del filtro realizado.

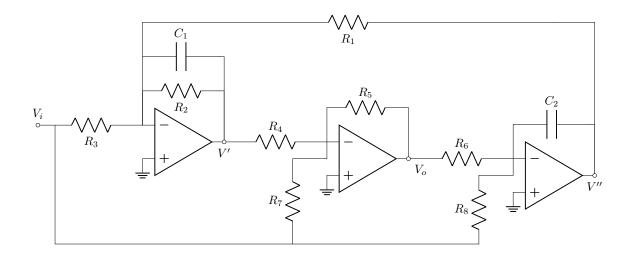


Figura 1: Circuito de la celda Universal Fleischer-Tow.

Elección de componentes:

Componente	Valor	Composición
R_1	33.68K	680 + 33K
R_2	$334.28\mathrm{K}$	3.9K + 330K
R_3	47K	47K
R_4	$334.28\mathrm{K}$	3.9K + 330K
R_5	47K	47K
R_6	49.7K	2.7k + 47k
R_7	47K	47K
R_8	50K	47K+3k
C_1	95P	$68\mathrm{p}//27\mathrm{p}$
C_2	95P	68p //27p

Tabla 2: Componentes seleccionados de la primer etapa.

Componente	Valor	Composición
R_1	27.03	27 + 27K
R_2	371.57k	680k // 820k
R_3	47k	47k
R_4	371.57k	680 k / / 820 k
R_5	52.5k	56k//820k
R_6	49.77k	2.7k + 47k
R_7	47k	$47\mathrm{k}$
R_8	47.5k	47k + 500
C_1	100p	100p
C_2	-	-

Tabla 3: Componentes seleccionados de la segunda etapa.

Componente	Valor	Composición
R_1	27.13	120 + 27k
R_2	$465.31\mathrm{k}$	680 k//1.5 M
R_3	47k	47k
R_4	$465.31\mathrm{k}$	680k//1.5M
R_5	42.08k	15k+27k
R_6	49.77k	2.7k+47k
R_7	47k	47k
R_8	48k	47k+1k
C_1	100p	100p
C_2	100p	100p

Tabla 4: Componentes seleccionados de la tercer etapa.

Componente	Valor	Composición
R_1	10.29k	4.7k + 5.6k
R_2	1.32M	120k + 1.2M
R_3	47k	47k
R_4	1.32M	120k + 1.2M
R_5	39.44k	470 + 39k
R_6	49.77K	2.7k + 47k
R_7	47k	47k
R_8	48k	47k+1k
C_1	92p	10p // 82p
C_2	92p	10p // 82p

Tabla 5: Componentes seleccionados de la cuarta etapa.

Componente	Valor	Composición
R_1	10.19k	12k//68k
R_2	918.2k	100k + 820k
R_3	47k	47k
R_4	918.2k	100k + 820k
R_5	56k	56k
R_6	49.77k	2.7k + 47k
R_7	45k	43k+2k
R_8	55k	12k+43k
C_1	88p	82p//5.6p
C_2	88p	82p//5.6p

Tabla 6: Componentes seleccionados de la quinta etapa.

Componente	Valor	Composición
R_1	27.13	120 + 27k
R_2	$465.31\mathrm{k}$	680k//1.5M
R_3	47k	47k
R_4	$465.31\mathrm{k}$	680k//1.5M
R_5	42.08k	15k+27k
R_6	49.77k	2.7k + 47k
R_7	46k	43k+3k
R_8	53k	51k+2k
C_1	70p	68p
C_2	70p	68p

Tabla 7: Componentes seleccionados de la sexta etapa.