

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

22.01 TEORÍA DE CIRCUITOS

Trabajo práctico N°6

Grupo 3

| | |
|------------------------------------|-------|
| MECHOULAM, Alan | 58438 |
| LAMBERTUCCI, Guido Enrique | 58009 |
| RODRIGUEZ TURCO, Martín Sebastian | 56629 |
| LONDERO BONAPARTE, Tomás Guillermo | 58150 |
| GALDEMAN, Agustín | 59827 |

Profesores

Jacoby, Daniel Andrés
Belaustegui Goitia, Carlos
Iribarren, Rodrigo Iñaki

Presentado: */*/19

Índice

| | |
|---|----------|
| 1. Introducción | 2 |
| 2. Consideraciones | 2 |
| 2.1. Celda universal Fleischer-Tow (FT) | 2 |
| 2.2. Análisis de sensibilidades | 4 |
| 3. Selección de componentes | 5 |

1. Introducción

En este informe se presenta y se explica como se confeccionó el filtro final propuesto por la cátedra. Para este, se valió del uso de las aproximaciones y celdas estudiadas a lo largo de la materia, para luego poder satisfacer la plantilla establecida.

2. Elaboración del filtro

Dado que el filtro debe ser un rechaza banda, con aproximación de Chebycheff Inverso, se buscó que este cumpla con las siguientes restricciones:

| Variable | Valor |
|----------|---------------|
| f_p^- | 11.712 kHz |
| f_a^- | 13.802kHz |
| f_a^+ | 16.301kHz |
| f_p^+ | 19.211kHz |
| A_a | 45dB |
| A_p | 1dB |
| k | $\frac{1}{3}$ |

Tabla 1: Características del filtro realizado.

Para ello, se decidió emplear celdas del tipo universal, más específicamente una Fleischer-Tow. Es por ello que se analiza y se explica la selección de dicho tipo de celda a continuación.

2.1. Celda universal Fleischer-Tow (FT)

En ocasiones es deseable poseer una señal de entrada que alimente varios nodos, obteniendo una única salida. A continuación se presenta la celda Fleischer-Tow, la cual se caracteriza por poder presentar una única transferencia que, dependiendo de los componentes seleccionados, puede ser un pasa bajos, pasa altos, pasa todo, de banda pasante y rechaza banda¹, lo cual es una fuerte ventaja frente a los otros tipos de celdas universales, las cuales requieren más de tres operacionales para conseguir dichas salidas.

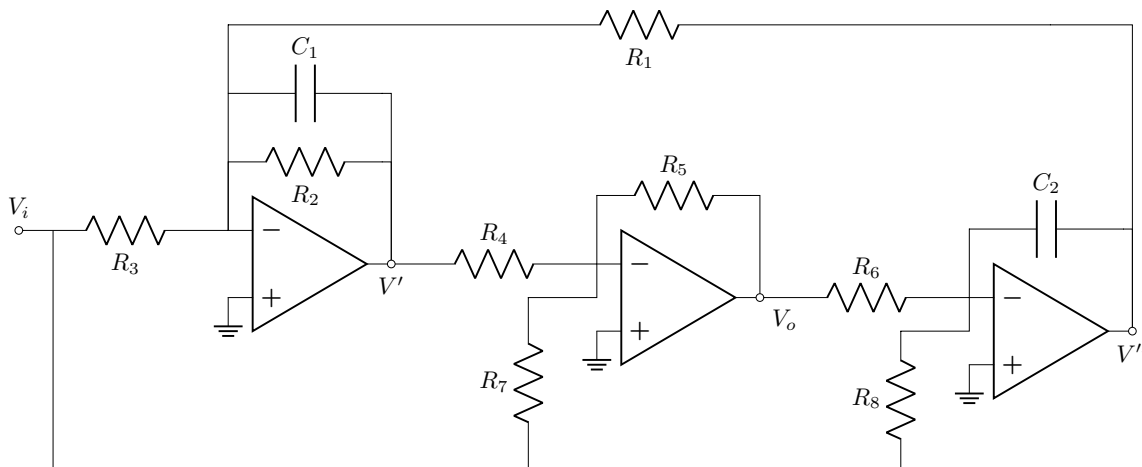


Figura 1: Circuito de la celda Universal Fleischer-Tow.

Se analiza el circuito presentado para poder obtener la transferencia de este. Para calcular la función mencionada de esta celda, se observa primero la siguiente configuración:

¹R. Raut and M. N. S. Swamy, Modern Analog Filter Analysis and Design, 1st. ed. Weinheim: John Wiley and Sons, 2010.

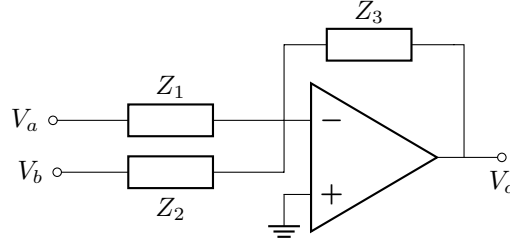


Figura 2: Circuito genérico inversor.

Observando la Figura (2), aplicando el teorema de superposición, se presenta una configuración inversora, por lo que se obtiene

$$V_c = -\frac{V_a}{\frac{Z_1}{Z_3} + \frac{Z_1}{Z_3 A_o} + \frac{1}{A_o}} - \frac{V_b}{\frac{Z_2}{Z_3} + \frac{Z_2}{Z_3 A_o} + \frac{1}{A_o}} \quad (1)$$

Aplicando (1) y considerando los tres operacionales de la Figura (1) iguales, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} V' &= -V_i A - V'' B \\ V_o &= -V' C - V_i D \\ V'' &= -V_o E - V_i F \end{aligned} \quad (2)$$

siendo las constantes empleadas las siguientes:

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{R_3}{R_2 // \frac{1}{sC_1}} + \frac{R_3}{\left(R_2 // \frac{1}{sC_1}\right) A_o} + \frac{1}{A_o} \\ B^{-1} &= \frac{R_1}{R_2 // \frac{1}{sC_1}} + \frac{R_1}{\left(R_2 // \frac{1}{sC_1}\right) A_o} + \frac{1}{A_o} \\ C^{-1} &= \frac{R_4}{R_5} + \frac{R_4}{R_5 A_o} + \frac{1}{A_o} \\ D^{-1} &= \frac{R_7}{R_5} + \frac{R_7}{R_5 A_o} + \frac{1}{A_o} \\ E^{-1} &= sC_2 R_6 + \frac{sC_2 R_6}{A_o} + \frac{1}{A_o} \\ F^{-1} &= sC_2 R_8 + \frac{sC_2 R_8}{A_o} + \frac{1}{A_o} \end{aligned} \quad (3)$$

Operando algebraicamente, se obtiene que la transferencia de esta configuración es

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{AC - BCF - D}{1 + BCE} \quad (4)$$

Si se consideran ideales los operacionales, es decir, se toma $A_o \rightarrow \infty$, se obtiene que la forma de la transferencia final es

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_6}{R_8} \frac{s^2 \frac{C_1 C_2 R_1 R_8 R_4}{R_7} + s \frac{C_2 R_1 R_8 R_4}{R_2} \left(\frac{1}{R_7} - \frac{R_2}{R_3 R_4} \right) + 1}{s^2 \frac{C_1 C_2 R_6 R_1 R_4}{R_5} + s \frac{C_2 R_6 R_1 R_4}{R_2 R_5} + 1} \quad (5)$$

Es de interés obtener de esta los factores ω_o y Q de los polos, siendo estos los presentados a continuación.

$$\begin{aligned} \omega_o &= \sqrt{\frac{R_5}{R_6 R_1 R_4 C_1 C_2}} \\ Q &= R_2 \sqrt{\frac{C_1 R_5}{C_2 R_6 R_1 R_4}} \end{aligned} \quad (6)$$

Es así que se destaca la dependencia de ω_o y Q de los capacitores, mientras que resultan ser independientes de R_8 . Además, se destaca la que la frecuencia del polo es independiente de la resistencia R_2 , mientras que Q no, lo que permite modificar la primer variable sin afectar a la segunda.

2.2. Análisis de sensibilidades

En la siguiente sección, se procede a calcular las sensibilidades de $H(s)$, Q y ω_o con respecto de cada componente, definiéndose la sensibilidad de una función y con respecto de x de la forma:

$$S_x^y = \frac{\delta y}{\delta x} \frac{x}{y}$$

Primero, se presentan las sensibilidades de $H(s)$:

$$S_{R_2}^H = - \frac{s [sC_2 R_6 R_1 R_8 R_7 + R_3 (-R_6 R_7 + R_8 R_5)] C_2 R_2 R_1 R_4}{[R_2 R_5 + R_1 (C_1 R_2 s + 1) R_4 sC_2 R_6] [sR_1 R_8 (C_1 R_2 R_3 R_4 s - R_2 R_7 + R_3 R_4) C_2 + R_2 R_3 R_7]} \quad (7)$$

$$S_{R_6}^H = \frac{R_2 R_5}{R_1 (C_1 R_2 s + 1) R_4 sC_2 R_6} \left[\frac{R_2 R_5}{R_1 (C_1 R_2 s + 1) R_4 sC_2 R_6} + 1 \right]^{-1} \quad (8)$$

$$S_{R_1}^H = \frac{\{[sC_1 R_3 (-R_6 R_7 + R_8 R_5) R_4 - R_5 R_8 R_7] R_2 + R_4 R_3 (-R_6 R_7 + R_8 R_5)\} sC_2 R_2 R_1}{[(C_1 C_2 R_6 R_1 R_4 s^2 + R_5) R_2 + R_1 R_4 sC_2 R_6] \{[s^2 R_4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_8 - R_7 (C_2 R_1 R_8 s - R_3)] R_2 + R_1 R_4 sC_2 R_8 R_3\}} \quad (9)$$

$$S_{R_3}^H = - \frac{R_2 R_5}{R_3 (C_1 R_2 s + 1) R_4} \left[- \frac{R_2 R_5}{R_1 (C_1 R_2 s + 1) R_4 sC_2 R_8} + \frac{R_2 R_5}{R_3 (C_1 R_2 s + 1) R_4} - \frac{R_5}{R_7} \right]^{-1} \quad (10)$$

$$S_{R_8}^H = \frac{R_2 R_5}{R_1 (C_1 R_2 s + 1) R_4 sC_2 R_8} \left[- \frac{R_2 R_5}{R_1 (C_1 R_2 s + 1) R_4 sC_2 R_8} + \frac{R_2 R_5}{R_3 (C_1 R_2 s + 1) R_4} - \frac{R_5}{R_7} \right]^{-1} \quad (11)$$

$$S_{R_7}^H = \frac{R_5}{R_7} \left[- \frac{R_2 R_5}{R_1 (C_1 R_2 s + 1) R_4 sC_2 R_8} + \frac{R_2 R_5}{R_3 (C_1 R_2 s + 1) R_4} - \frac{R_5}{R_7} \right]^{-1} \quad (12)$$

$$S_{R_4}^H = \frac{s (C_1 R_2 s + 1) [sC_2 R_6 R_1 R_8 R_7 + R_3 (-R_6 R_7 + R_8 R_5)] C_2 R_2 R_1 R_4}{(C_1 C_2 R_2 R_6 R_1 R_4 s^2 + R_1 R_4 sC_2 R_6 + R_2 R_5) [s^2 R_4 C_1 C_2 R_2 R_1 R_3 R_8 + C_2 R_1 R_8 (-R_2 R_7 + R_3 R_4) s + R_2 R_3 R_7]} \quad (13)$$

$$S_{R_5}^H = \frac{R_1 (C_1 R_2 s + 1) R_4 sC_2 R_6}{R_2 R_5 + R_1 (C_1 R_2 s + 1) R_4 sC_2 R_6} \quad (14)$$

$$S_{C_1}^H = \frac{C_1 s^2 [sC_2 R_6 R_1 R_8 R_7 + R_3 (-R_6 R_7 + R_8 R_5)] C_2 R_2^2 R_1 R_4}{[R_2 R_5 + R_1 (C_1 R_2 s + 1) R_4 sC_2 R_6] [sR_1 R_8 (C_1 R_2 R_3 R_4 s - R_2 R_7 + R_3 R_4) C_2 + R_2 R_3 R_7]} \quad (15)$$

$$S_{C_2}^H = \frac{\{[sC_1 R_3 (-R_6 R_7 + R_8 R_5) R_4 - R_5 R_8 R_7] R_2 + R_4 R_3 (-R_6 R_7 + R_8 R_5)\} sC_2 R_2 R_1}{[(C_1 C_2 R_6 R_1 R_4 s^2 + R_5) R_2 + R_1 R_4 sC_2 R_6] \{[s^2 R_4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_8 - R_7 (C_2 R_1 R_8 s - R_3)] R_2 + R_1 R_4 sC_2 R_8 R_3\}} \quad (16)$$

Luego, dado que la sensibilidades de ω_o y Q resultan constantes, independientemente del componente del cual se las calcula, se presenta dichos valores de interés en la siguiente tabla.

| | R₂ | R₆ | R₁ | R₃ | R₈ | R₇ | R₄ | R₅ | C₁ | C₂ |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ω_o | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Q | 1 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |

Tabla 2: Sensibilidades de ω_o y Q con respecto de cada componente

3. Selección de componentes

Elección de componentes:

| Componente | Valor | Composición |
|------------|---------|-------------|
| R_1 | 33.68K | 680+33K |
| R_2 | 334.28K | 3.9K+330K |
| R_3 | 47K | 47K |
| R_4 | 334.28K | 3.9K+330K |
| R_5 | 47K | 47K |
| R_6 | 49.7K | 2.7k+47k |
| R_7 | 47K | 47K |
| R_8 | 50K | 47K+3k |
| C_1 | 95P | 68p//27p |
| C_2 | 95P | 68p //27p |

Tabla 3: Componentes seleccionados de la primer etapa.

| Componente | Valor | Composición |
|------------|---------|--------------|
| R_1 | 27.03 | 27+27K |
| R_2 | 371.57k | 680k // 820k |
| R_3 | 47k | 47k |
| R_4 | 371.57k | 680k //820k |
| R_5 | 52.5k | 56k//820k |
| R_6 | 49.77k | 2.7k+47k |
| R_7 | 47k | 47k |
| R_8 | 47.5k | 47k+500 |
| C_1 | 100p | 100p |
| C_2 | | |

Tabla 4: Componentes seleccionados de la segunda etapa.

| Componente | Valor | Composición |
|------------|---------|-------------|
| R_1 | 27.13 | 120+27k |
| R_2 | 465.31k | 680k//1.5M |
| R_3 | 47k | 47k |
| R_4 | 465.31k | 680k//1.5M |
| R_5 | 42.08k | 15k+27k |
| R_6 | 49.77k | 2.7k+47k |
| R_7 | 47k | 47k |
| R_8 | 48k | 47k+1k |
| C_1 | 100p | 100p |
| C_2 | 100p | 100p |

Tabla 5: Componentes seleccionados de la tercer etapa.

| Componente | Valor | Composición |
|------------|--------|-------------|
| R_1 | 10.29k | 4.7k+5.6k |
| R_2 | 1.32M | 120k+1.2M |
| R_3 | 47k | 47k |
| R_4 | 1.32M | 120k+1.2M |
| R_5 | 39.44k | 470+39k |
| R_6 | 49.77K | 2.7k+47k |
| R_7 | 47k | 47k |
| R_8 | 48k | 47k+1k |
| C_1 | 92p | 10p // 82p |
| C_2 | 92p | 10p // 82p |

Tabla 6: Componentes seleccionados de la cuarta etapa.

| Componente | Valor | Composición |
|------------|--------|-------------|
| R_1 | 10.19k | 12k//68k |
| R_2 | 918.2k | 100k+820k |
| R_3 | 47k | 47k |
| R_4 | 918.2k | 100k+820k |
| R_5 | 56k | 56k |
| R_6 | 49.77k | 2.7k+47k |
| R_7 | 45k | 43k+2k |
| R_8 | 55k | 12k+43k |
| C_1 | 88p | 82p//5.6p |
| C_2 | 88p | 82p//5.6p |

Tabla 7: Componentes seleccionados de la quinta etapa.

| Componente | Valor | Composición |
|------------|---------|-------------|
| R_1 | 27.13 | 120+27k |
| R_2 | 465.31k | 680k//1.5M |
| R_3 | 47k | 47k |
| R_4 | 465.31k | 680k//1.5M |
| R_5 | 42.08k | 15k+27k |
| R_6 | 49.77k | 2.7k+47k |
| R_7 | 46k | 43k+3k |
| R_8 | 53k | 51k+2k |
| C_1 | 70p | 68p |
| C_2 | 70p | 68p |

Tabla 8: Componentes seleccionados de la sexta etapa.